


## Rechnerstrukturen

### Zahlendarstellungen:

Festkommazahlen:

$$01101.111_2 \rightarrow 13.875 (2^3 + 2^2 + 1 + 2^{-1} + 2^{-2} + 2^{-3})$$

### Gatter:

 

### Halb- & Volladdierer:

Halbaddierer:  $S = A \oplus B$   $CO = A * B$

Volladdierer:  $S = A \oplus B \oplus CI$   $CO = AB + ACI + BCI$

Ripple-Addierer: Aneinanderreihung von Volladdierern, die jeweils eine Stelle ausrechnen.

A0B0 -> S0 etc.

Carry-Select-Addierer: Rechnen mit beiden Carries -> Auswahl per Multiplexer

Tabellenbasierter Addierer: Vorberechnete Summen gespeichert

Carry-Lookahead Addierer:

### Schaltnetze:

Schaltung aus Gattern mit n Eingängen, m Ausgängen und ohne Rückkopplung

Es gibt also  $2^n$  Eingangskombinationen und m boolsche Ausdrücke

Angabe der 1er Zeilen in der Wahrheitstabelle:  $\sum\{1,2,5,7\}$ , 0er Zeilen:  $\prod\{0,3,4,6\}$

Disjunktive Normalform: Summe von Produkten (minterme)

Konjunktive Normalform: Produkt von Summen (maxterme)

Minterm: 1 Zeile in der WHT (Wahrheitstabelle), 1 -> e, 0 ->  $\bar{e}$

Maxterm: 0 Zeile in der WHT, 1 ->  $\bar{e}$ , 0 -> e

Anwendung: Umwandler (En-/Decoder), Verteiler (Multiplexer) etc

1 aus n Decoder (zum Auswählen/Aktivieren etc)

1 aus n Encoder (Prioritätsdecoder) wandelt n Leitungen in bin. Zahl um

Paritätsdecoder (Gerade/Ungerade Test von n Eingängen)

### Hazards:

Statischer 1 Hazard: Kurzzeitig ungewollt von 1 auf 0

Statischer 2 Hazard: Kurzzeitig ungewollt von 0 auf 1

### PLA/PAL:

PLA: Programmierbare UND- oder ODER-Gatter

PAL: Programmierbare UND-Gatter

## Schaltwerke:


Ausgang hängt von Eingängen und vorherigen Ausgängen ab

Ermöglicht Speicherung

RS-Latch:

S: Set

R: Reset

 

Kreuzverschaltete NOR-Gatter

Steuerungsarten:

Pegelgesteuert: Bei 1 aktiv und Änderung möglich

Flankengesteuert (Positiv): Bei Flanke von 0 auf 1 aktiv

Flankengesteuert (Negativ): Bei Flanke von 1 auf 0 aktiv

Genutzte Steuerungsleitungen: Enable, Clock

Latch:

Pegelgesteuert, Ungesteuert

Änderung der Ausgänge bei Änderung der Eingänge

Flip-Flop:

Flankengesteuert




Master-Slave: Realisierung der Flankensteuerung. Erstes Latch speichert immer, zweites übernimmt bei Übergang auf 0/1

Änderung der Ausgänge wird durch Steuerungseingang gesteuert

D-Flip-Flop:

Reine Flankensteuerung: Keine ungültigen Eingaben

Negativ Flankengesteuert

   

## Minimierung:

Verfahren:

Karnaugh-Veit-Diagramm (KV)

DNF durch 1en, KNF durch 0en

Bündelminimierung

## Automaten:

Umsetzung von Zustandsdiagrammen

Zustand: Bitvektor (Register)

Übergangsfunktion: Schaltnetz

Mealy-Automat:

Asynchrone Ausgabe (Lösung durch Taktung)

Ausgaben werden durch Zustand und Eingaben bestimmt

Ausgaben werden im Zustandsdiagramm neben

Übergängen geschrieben


Benötigt meist weniger Zustände

Moore-Automat:

Synchrone Ausgabe

Ausgaben nur durch Zustand bestimmt


Ausgabe neben Zustände geschrieben

 

$$FSM = (\Theta, \sigma_0, f, E, A)$$

$$f: \Theta \times E \rightarrow \Theta \times A$$

$$(\sigma', a) = f(\sigma, e)$$

 

$$FSM = (\Theta, \sigma_0, f, g, E, A)$$

$$f: \Theta \times E \rightarrow \Theta, \sigma' = f(\sigma, e)$$

$$g: \Theta \rightarrow A, a = g(\sigma)$$

Übergangsfunktion:

Beschreibung durch Wertetabelle

Auch Zustände lassen sich minimieren

Flip-Flop-Typ wählen

Ansteuerungsfunktion bestimmen und minimieren

Endliche Automaten:

$FSM = (\Theta, \sigma_0, f, E, A), f: (\Theta \times E \rightarrow \Theta \times A) (\sigma', a) = f(\sigma, e)$

Endliche Zustandsmenge  $\Theta$

Initialzustand  $\sigma_0$

Übergangsfunktion  $f$

Ein- und Ausgabealphabet  $E, A$